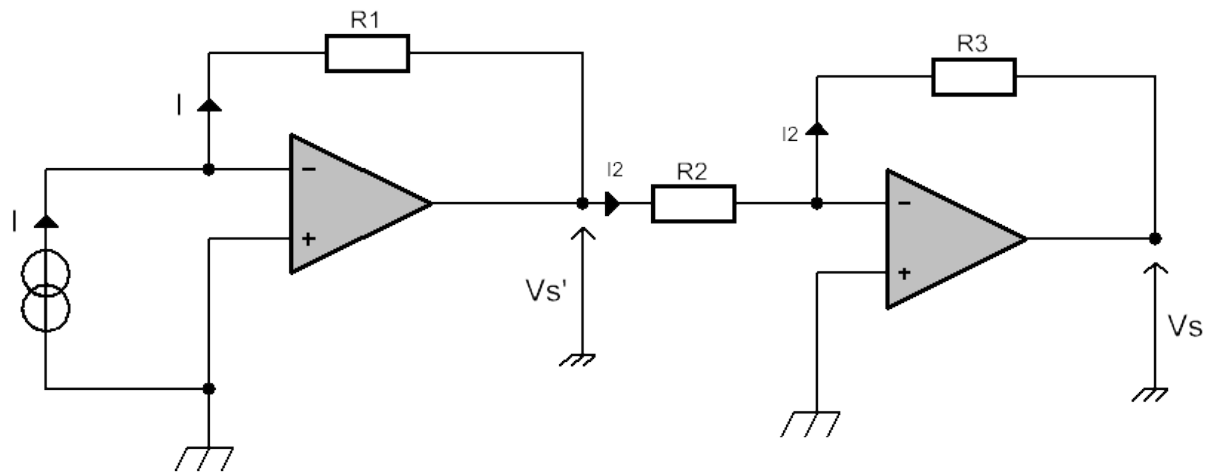


Convertisseur tension/courant amélioré



AOP supposé idéal, alimentation non représentée

$$V_s = -\frac{R R_3}{R_2} I$$

A retenir :

- Se comporte comme un générateur de tension commandé en courant par un gain **$R.R_3/R_2$**
- Si la condition **$R.R_3 = R_2$** est vérifiée, alors la sortie en tension est directement proportionnelle au courant d'entrée **I** .

->Démonstration<-