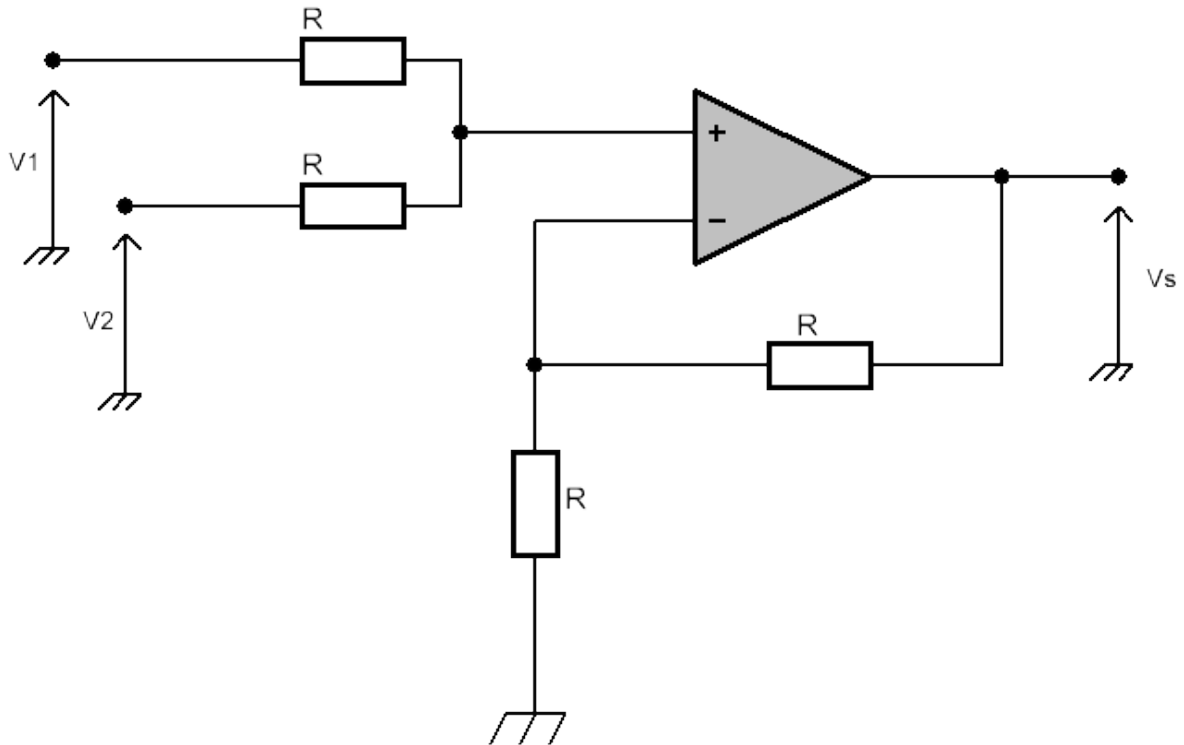


Sommeur non-inverseur



AOP supposé idéal, alimentation non représentée

$$V_s = V_1 + V_2$$

A retenir :

→ La tension de sortie maximale est limitée par la saturation de l'AOP (dépend des caractéristiques de ce dernier ainsi que de sa tension d'alimentation)

->Démonstration<-